



Jean-luc.dekeyser@lifl.fr

Version 2013



LANGAGES DE DESCRIPTION D'ARCHITECTURES

Le VHDL: Qu'est-ce que c'est, et à quoi cela sert-il?


- VHDL: VHSIC Hardware Description Language
- VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit (projet de grande envergure du DoD (Department of Defense) Américain, mis en place dans les années '80
- Principe de base: Définir un langage de description de matériel qui puisse être utilisé pour simuler du matériel numérique
- Extension: Utilisation du même langage pour la synthèse automatique de circuits

VHDL: Est-ce le seul HDL?

- Il existe plusieurs autres langages de description de matériel, entre autres:
 - Verilog (Très populaire aux États-Unis, utilisé aussi en Europe, au Japon et au Canada)
 - UDL/1 (Utilisé à un certain moment au Japon)
 - Estérel (langage académique – Français)
 - HardwareC (langage académique – Stanford)
- Verilog est plus simple que le VHDL, mais est un peu moins utilisé




Pourquoi utiliser des langages HDL?

- Pour accélérer la conception de circuits (raisons économiques)
 - Pour permettre la conception de circuits très complexes (milliards de portes logiques)
 - Pour pouvoir représenter les systèmes numériques selon différents axes d'abstraction
 - Pour utiliser et/ou améliorer le code pour des systèmes futures
- 





Langages de référence

- VHDL
 - Origine : DoD américain
 - Syntaxe ADA
 - Meilleure abstraction
 - Verilog
 - Origine : industrie
 - Syntaxe proche du C
 - Plus simple d'apprentissage, plus concret
 - Saisie de schémas
 - Outil dépendant
- 



Soft/hard

- Software Programming Language
 - Compilation en langage machine
 - Exécution séquentielle
 - Hardware Description Language
 - Synthèse en « portes et câbles »
 - Exécution concurrente
 - Exécution séquentielle en simulation (Test benches)
- 




Savoir-faire

- Pièges
 - Exécution concurrente
 - « Optimisations »
 - Synthèse (guidage, asynchronisme...)
 - Problèmes hardware (Routage, clock skew...)
- Remèdes
 - Simulation
 - Rapports de synthèse
 - Visualisation à l'oscilloscope, analyseur logique



VHDL

- 
- intérêt et principes du VHDL
 - structure et syntaxe du langage
 - exemples

points abordés

■ Présentation

- intérêt du VHDL
- flot de conception
- niveaux de description
- différence avec un langage de programmation

■ Syntaxe

- structure d'une description VHDL
- description d'un système combinatoire
- description d'un système séquentiel (bascules, compteurs, machines d'état)

utilité du VHDL

- langage standard et international
- permet la description sous forme texte d'un système numérique
 - pour implantation dans un FPGA
 - pour implantation dans un ASIC (circuit intégré spécifique)
 - pour simulation avec niveau d'abstraction plus ou moins poussé (niveau système ou niveau porte logique)
- langage indépendant
 - de l'environnement utilisé (Quartus, ISE...)
 - de la cible finale (EPLD Altera, FPGA Xilinx, ASIC, etc...)


flot de conception en VHDL

1. description sous forme texte

```
...  
x <= a AND b;  
...
```


compilation

2. synthèse logique

 

placement / routage

3. implantation physique

 

*programmation (FPGA)
ou
fabrication (ASIC)*

VHDL

Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description
Language

Lancé dans les années 80

Objectifs:

- répondre à une complexité croissante des systèmes numériques
- rester indépendant de la technologie utilisée
(analogie: un programme est écrit en C sans se soucier de l'ordinateur sur lequel tournera l'application...)

différents niveaux de description possibles

1. haut niveau / comportemental

On définit la réponse des sorties aux entrées, sans se préoccuper de ce qu'il faut pour le réaliser



```
...  
IF enable = '1' THEN  
    IF (a=1) OR (b=1) THEN  
        x <= '1';  
    ELSE '0';  
    END IF;  
ELSE '0';  
END IF;  
...
```

2. bas niveau / structurel

La description est proche du circuit électrique, on descend au niveau des portes logiques

```
...  
x <= (a OR b) AND enable;  
...
```

différents niveaux de description possibles (suite)

description de haut niveau



- permet la simulation du comportement dans les toutes premières phases de conception
- permet l'échange d'informations sous forme standardisée entre différentes équipes de conception
- ne permet pas forcément de synthétiser la logique correspondante

❗ le VHDL n'est pas un langage de programmation

le VHDL décrit la structure matérielle (figée) d'un système numérique

programmation:

les instructions sont exécutées de façon séquentielle (les unes après les autres)

programme informatique

```
...  
a = 1;  
...  
a = 0;  
...
```

correct:

d'abord a prend la valeur 1,
puis a prend la valeur 0


description en VHDL:

les fonctions sont réalisées de façon concurrente (tout en parallèle)

VHDL


```
...  
a <= '1';  
...  
a <= '0';  
...
```

incorrect:
(car contradictoire)

 

VHDL: concepts de base

- Les questions à se poser
 - On identifie les fonctions et on les dessine *sur papier*
 - On repère et nomme les entrées de chaque blocs (on évite d'utiliser les mêmes noms)
 - On répertorie **les signaux INTERNES** (mot clé **SIGNAL**)
 - Le bloc est-il combinatoire ou séquentiel?
 - Si séquentiel alors description avec le mot clé **PROCESS + instructions autorisées**
 - Le bloc est-il utilisé plusieurs fois
 - Si oui il vaut mieux créer un composant (entity+ architecture)
 - Sinon le bloc est synthétiser par les lignes de codes directement

 

Structure d'un fichier VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Permet d'accéder à d'autres descriptions définies dans des diverses librairies.


Rem. : Plusieurs couples entity/architecture sont possibles au sein d'un même fichier. Les clauses library et use ne sont pas globales. Leur effet s'arrête dès la déclaration d'une nouvelle entity. D'office il y a Standard et Work

```
entity essai is
port (a,b : in std_logic;
      c : out integer);
end essai;
```

Description de l'interface

```
architecture archi1 of essai is
Signal s1, s2 : std_logic;
begin
.
.
end archi1;
```

 Description du comportement de l'entité. Pour une même entité plusieurs architectures sont possibles.




ENTITY

1^{ère} étape: définir un symbole pour le composant à décrire

└─> boîte noire + ports d'entrée/sortie

exemple: additionneur 1 bit

 

```
ENTITY adder IS
    PORT ( A,B,Cin : IN BIT;
           Sum,Cout : OUT
    BIT );
END adder;
```

remarques:

1. le caractère de fin de ligne est ;
2. pas de distinction majuscule / minuscule

PORT

PORT (nom1, nom2 : mode type);

direction des données par rapport
au composant

BIT
BIT_VECTOR
BOOLEAN
INTEGER, REAL
TIME

IN (port lu par le composant)

OUT (port écrit par le composant)

BUFFER (flot bidirectionnel mais 1 seule source à la fois)

INOUT (flot bidirectionnel mais plusieurs sources possibles – exemple d'un bus)

LINKAGE (flot inconnu)

remarques:

1. le séparateur entre les noms est ,
2. après -- tout est pris comme commentaire jusqu'à la fin de la ligne

-

ARCHITECTURE

- décrit le fonctionnement du composant
- similaire au schéma du composant
- l'ARCHITECTURE possède son nom propre, \neq nom de l'ENTITY

```
ENTITY adder IS                                -- déclaration du composant
    PORT ( A, B, Cin : IN BIT ;
           Sum, Cout : OUT BIT );
END adder;

ARCHITECTURE arch1 OF adder IS                -- description du composant
BEGIN
    Sum <= A XOR B XOR Cin;
    Cout <= (A AND B) OR (Cin AND (A XOR B));
END arch1;
```

ARCHITECTURE (suite)

autre description équivalente:

```
ENTITY adder IS                                -- déclaration du composant
    PORT ( A, B, Cin : IN BIT ;
           Sum, Cout : OUT BIT );
END adder;

ARCHITECTURE arch2 OF adder IS                 -- description du composant
BEGIN
    Sum <= '1' WHEN (A='1' AND B='0' AND Cin='0') OR (etc...) ELSE '0';
    Cout <= '1' WHEN (etc...) ELSE '0';
END arch2;
```

arch1: description structurelle (proche du schéma électrique)

arch2: description comportementale (le schéma ne se déduit pas directement)

Les paramètres génériques

- Ils sont déclarés dans l'entity
- Ils permettent de paramétrer des composants
- une valeur par défaut peut être définie (":=")
- l'instanciation se fait grâce à "generic map(...)"

```
entity mux is
  generic (width : integer :=8);
  port (sel :in std_logic;
        a,b : in std_logic_vector (width-1 downto 0);
        c : out std_logic_vector (width-1 downto 0));
end mux;
```

```
architecture behav of mux is
begin
  c<=a when sel='0' else b;
end behav;
```

```
comp1 : mux generic map ( 4)
port map(sel=>seldata, a=> dataa, b=> datab, c=>data);
comp2 : mux port map (sel=>seladr, a=>adra, b=> adrb, c=>adr);
```

Opérateurs

principaux opérateurs :

AND

OR

NOT

XOR

NAND

NOR

& (concaténation)

+ (addition)

- (soustraction)

/= (différent)

* (multiplication)

/ (division - limité à des puissances de 2 pour ALTERA)

ARCHITECTURE (suite)



pour de la logique combinatoire, il faut prévoir TOUTES les lignes de la table de vérité, sinon le compilateur VHDL génère une fonction de mémorisation (logique séquentielle)

```
ENTITY composant IS  
  PORT ( in1, in2 : IN BIT ;  
         out1, out2 : OUT BIT );
```


```
END composant;
```

```
ARCHITECTURE demo OF composant IS  
BEGIN
```

```
  s1 <= in1 WHEN (in2='1') ELSE '0';
```

```
  s2 <= in1 WHEN (in2='1');
```

```
END demo;
```

 


← avec ELSE

← sans ELSE



ARCHITECTURE (suite)

logique synthétisée:
 
```
out1 <= in1 WHEN (in2=1) ELSE '0';
```



```
out2 <= in1 WHEN (in2=1);
```

  


SIGNAL

SIGNAL : nœud ou bus interne permettant un calcul intermédiaire

```
ENTITY xor3 IS
    PORT ( in1, in2, in3 : IN BIT ;
          output : OUT BIT );
END xor3;

 ARCHITECTURE archi OF xor3 IS
    SIGNAL a : BIT;
BEGIN
    a <= in1 XOR in2;
    out <= in3 XOR a ;
END archi;
```



PROCESS (IF ... ELSE)

PROCESS: suite d'instructions que le compilateur doit lire en totalité pour générer la logique correspondante

sans PROCESS

```
ARCHITECTURE ... OF ... IS
```

```
.....
```

```
s1 <= e1 AND e2;
```

```
.....
```

```
s2 <= e1 OR e2;
```

```
.....
```

```
END ...;
```

1 fonction logique

1 autre fonction logique

```
ENTITY mux4_1 IS
```

```
  PORT (e3, e2, e1, e0 : IN BIT;
```

```
        c : IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
```

```
        s : OUT BIT);
```

```
END mux4_1;
```

```
ARCHITECTURE archi1 OF mux4_1 IS
```

```
BEGIN
```

```
  PROCESS(c)
```

```
  BEGIN
```

```
    IF (c = 0) THEN s <= e0;
```

```
    ELSIF (c = 1) THEN s <= e1;
```

```
    ELSIF (c = 2) THEN s <= e2;
```

```
    ELSIF (c = 3) THEN s <= e3;
```

```
  END IF;
```

```
  END PROCESS;
```

```
END archi1;
```


avec PROCESS

PROCESS (CASE)

```
ENTITY mux4_1 IS
  PORT (e3, e2, e1, e0 : IN BIT;
        c : IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
        s : OUT BIT);
END mux4_1;

ARCHITECTURE archi2 OF mux4_1 IS
BEGIN
  PROCESS(c)
  BEGIN
    CASE c IS
      WHEN 0 => s <= e0;
      WHEN 1 => s <= e1;
      WHEN 2 => s <= e2;
      WHEN 3 => s <= e3;
    END CASE;
  END PROCESS;
END archi2;
```

même exemple que précédemment

 

liste des signaux dont un changement d'état influe sur les signaux calculés dans le PROCESS (liste de sensibilité)


PROCESS (IF ... THEN / CASE)

- remarques concernant les tests (avec IF ... THEN ou CASE):
 - il faut lister **tous les cas possibles**, sinon une fonction de mémorisation est créée
 - il est possible d'utiliser la syntaxe **WHEN OTHERS => ...**
 - on peut introduire un IF au sein d'un CASE ou inversement
 - on peut tester
 - des INTEGER (exemple: `IF c = 3 -- base 10`
`IF c = 16#13# -- base 16)`
 - des BIT (exemple: `IF s = '1'`)
 - des BUS (exemples: `IF s = «1100» -- base 2`
`IF s = X«2C» -- hexa)`
- remarques concernant les PROCESS
 - il est possible de définir plusieurs PROCESS dans une même architecture; ils sont alors indépendants et concurrents (chacun donne lieu à une logique indépendante des autres)


PROCESS (IF ... THEN / CASE)

exercices:

1. décrire un décodeur 7 segments

 

 2. décrire un comparateur de 2 mots de 4 bits (utiliser un PROCESS + IF...)



$s = 1$ dans les cas suivants:

- $P(3)=1$ et $Q(3)=0$
- $[P(3)=Q(3)]$ et $[P(2)=1$ et $Q(2)=0]$
- $[P(3)=Q(3)]$ et $[P(2)=Q(2)]$ et $[P(1)=1$ et $Q(1)=0]$
- $[P(3)=Q(3)]$ et $[P(2)=Q(2)]$ et $[P(1)=Q(1)]$ et $[P(0)=1$ et $Q(0)=0]$

VARIABLE

Une variable

- sert à effectuer un calcul intermédiaire
- permet au compilateur de générer la logique correspondante
- ne correspond à rien de physique

exemple:



la sortie s indique en binaire le nombre de bits d'entrée à 1

VARIABLE (suite)

```
ENTITY compte_1 IS
  PORT (e : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
        s : OUT INTEGER RANGE 0 TO 3 );
END compte_1;

ARCHITECTURE combinatoire OF compte_1 IS
BEGIN
  PROCESS(e)
    VARIABLE nombre_1 : INTEGER;
    BEGIN
      nombre_1 := 0;
      IF e(2) = '1' THEN nombre1 := nombre_1 +1;
      END IF;
      IF e(1) = '1' THEN nombre1 := nombre_1 +1;
      END IF;
      IF e(0) = '1' THEN nombre1 := nombre_1 +1;
      END IF;
      s <= nombre_1;
    END PROCESS;
  END combinatoire ;
```

Ici, l'utilisation de la variable revient à écrire plus simplement la table de vérité du système (travail effectué par le compilateur).

BOUCLE, variable de boucle

- sert à effectuer une description itérative (simplifie l'écriture)
- ne correspond à rien de physique

exemple n°1:



BOUCLE, variable de boucle (suite)

```
ENTITY reseau_OR IS
  PORT (e : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
        s : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0) );
END reseau_OR ;

ARCHITECTURE iteratif OF reseau_OR IS
BEGIN
  PROCESS(e)
  BEGIN
    s(0) <= e(0);
    FOR i IN 1 TO 3 LOOP
      s(i) <= e(i) OR e(i-1);
    END LOOP;
  END PROCESS;
END iteratif ;
```

Schémas ou VHDL?

remarque générale:

Après compilation d'un système décrit en VHDL, on ne connaît généralement pas le schéma électrique final et les fonctions physiquement utilisées.

description sous forme graphique

- **schéma physique maîtrisé**
- proche de la structure matérielle
- vite fastidieux pour des systèmes complexes
- compatibilité non garantie entre différents éditeurs graphiques

description en VHDL


- souple pour des systèmes complexes
- description indépendante de la technologie (réutilisable en cas de changement)
- **schéma physique final inconnu** (dépend du compilateur)

C'est l'outil qui choisit!

illustration avec le comparateur vu précédemment:


description
graphique
(portes XOR
et AND):

description VHDL:

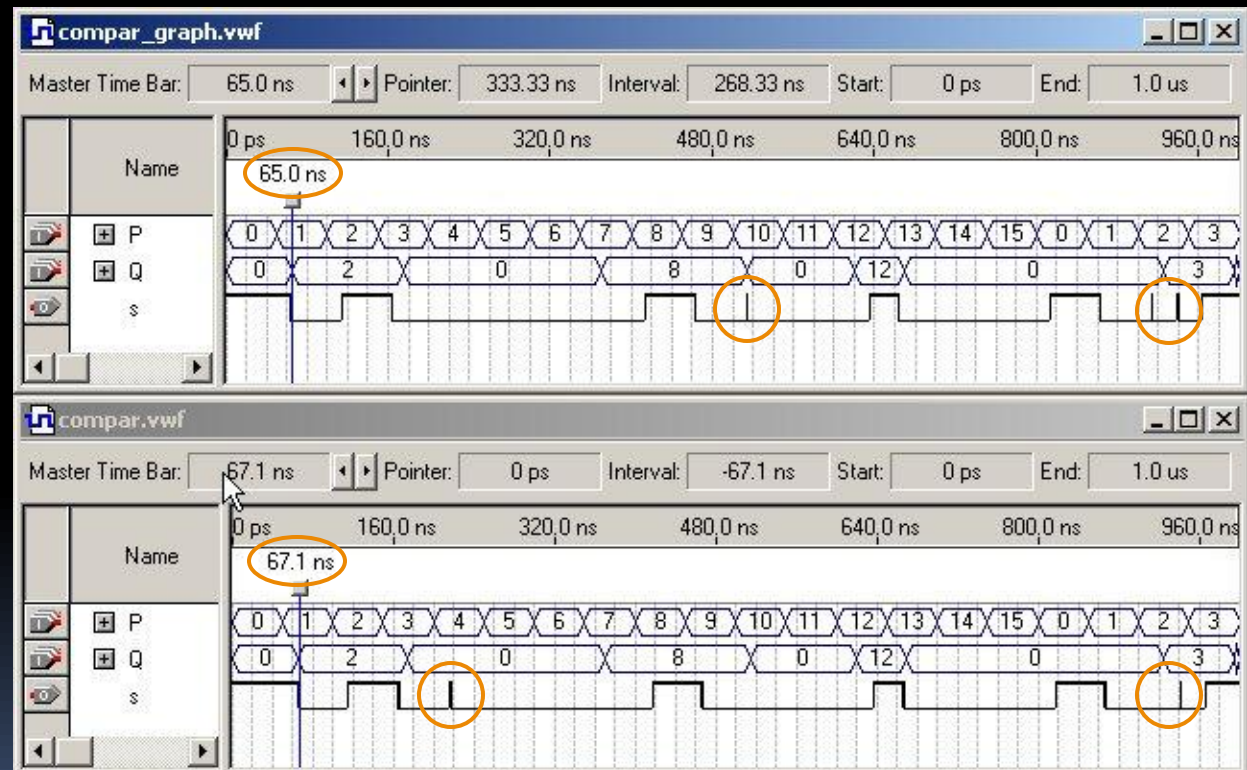


Les Testbenchs

 - Pour générer des stimuli et valider le design vhd.
- Possibilité (nécessité) d'utiliser des ressources VHDL non synthétisable, description uniquement fonctionnelle




Vérification manuelle sur chronogramme :

 - fastidieux, voire impossible si design complexe
- taux de couverture ?



Vérification automatique :

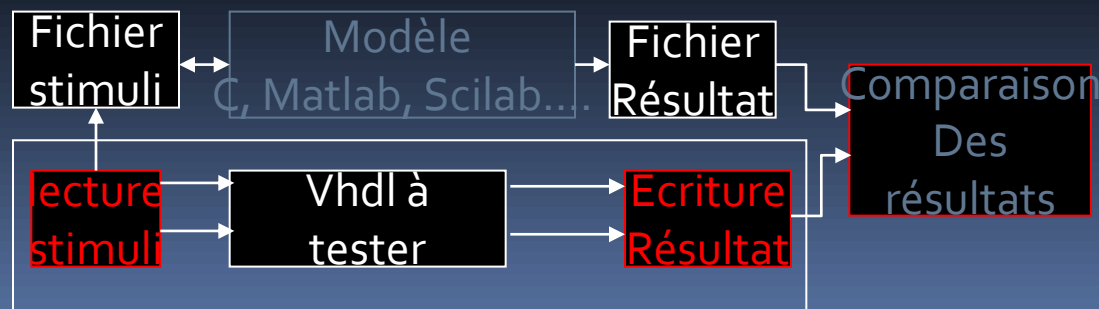- Efficace mais
- validité du modèle comportementale ?
- Vitesse ?



Vérification automatique :

- Très efficace

Génération d'un chronogramme

- la durée s'exprime avec un type physique : fs, ps, ns, us, ms
- *signal <= valeur after durée absolue, valeur after durée absolue, ... ;*

H <= "00", "01" after 10 NS, "10" after 20 NS;

clk <= not clk after 50 ns; -- génération d'une horloge à 10 MHz,
attention initialiser clk à la déclaration

label : wait on liste_signal until condition for durée; -- dans des process

- wait on : attente sur événements
- wait until : attente de conditions (s'il a eu un événement sinon la condition n'est pas testée)
- wait for : attente pour un certains temps

```
-- méthode simple mais lourde
constant Period: TIME := 25 NS;
...
Stimulus: process
begin
  A <= "0000";
  B <= "0000";
  wait for Period;
  A <= "1111";
  wait for Period;
  B <= "1111";
  wait for Period;
  wait;
end process;
```